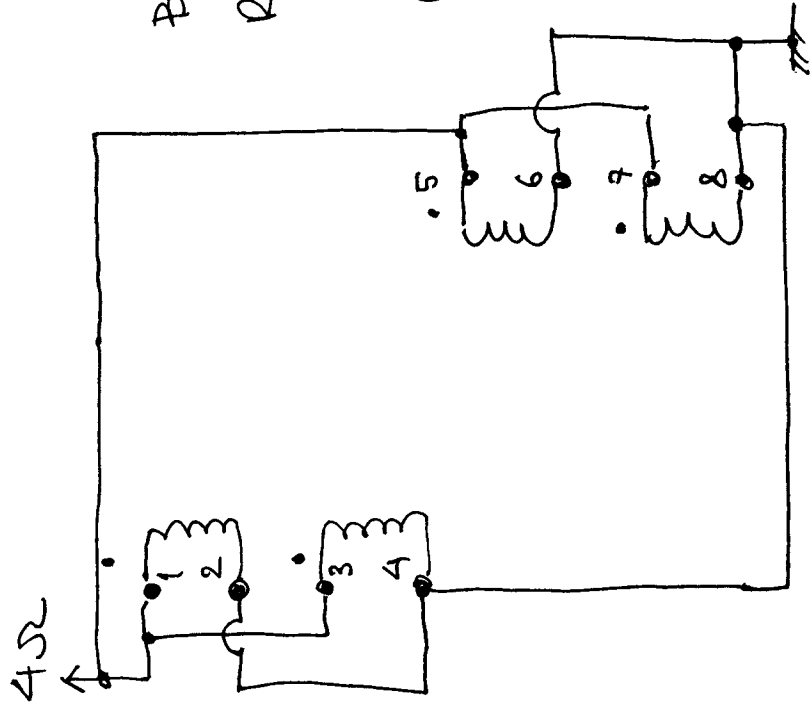


Здравствуйте upgrade 08/2009 лист 3.3

Компьютерная выходного трансформатора в случае
функционирования сменены выходного накала

"FINAL Trip"



Все выходные напаренно.

R22 при Rн 4Ω ≈ 8kΩ.

КТ88 → 450V @ 55mA x 2шт
в Трехном Выходном
Выходной Касае в Касае "А"

Вых. мощность ≈ 14Вт

(U₀ ≈ 8,4В @ 4,7Ω)

Rout ≈ 1,5Ω / Без 00с/

